

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Digitalna tehnika

Delovni zvezek za laboratorijske vaje

doc. dr. Gorazd Pucihar

Ime in priimek študenta:

Navodila za laboratorijske vaje

Splošno

Vaje potekajo v seminarju Laboratorija za biokibernetiko (stavba A, 3 nadstropje). Začnejo se 15 minut čez uro in trajajo 2 šolski uri (90 min), brez odmora. Vaje opravljate v parih, v skupinah, po razporedu in terminih, objavljenih na vratih laboratorija. Če vam predvideni termin vaj ne ustreza, lahko skupino zamenjate, če iz druge skupine najdete študenta, ki bo zamenjal z vami. Na koncu semestra bo razpisan dodaten termin za vse, ki ste manjkali na eni izmed vaj.

Priprava na vajo

Pred vsako laboratorijsko vajo je potrebno rešiti naloge, ki so nujne za izdelavo vaje, njihov namen pa je priprava študentov na vajo. Rešene naloge prinesete na vajo, kjer jih asistent pregleda. Če naloge ne boste znali rešiti, se obrnite na asistenta vsaj en dan pred vajo. Naloge so sestavni del poročila, ki ga bo potrebno izdelati po vsaki vaji.

Poročilo

Po vsaki uspešno ali neuspešno opravljeni laboratorijski vaji boste izdelali poročilo, ki ga prinesete na naslednjo vajo, skupaj s pripravo za tekočo vajo. Poročilo naj vsebuje:

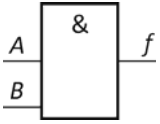

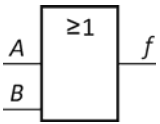

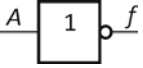
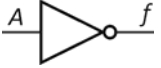
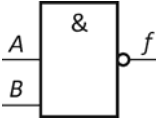

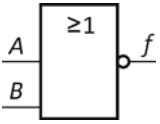

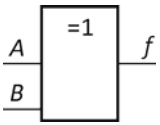

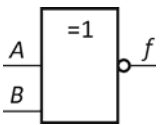

- Naslov predmeta, ime in priimek študenta, šolsko leto in datum vaje.
- Številko vaje in besedilo vaje.
- Rešitev vaje (ponavadi je to priprava na vajo) + dodatne enačbe, tabele, diagrami
- Simbolni načrt vezja
- Vezalni načrt vezja (narisano na roko ali z ustreznim programskim orodjem)
- Spisek elementov + kratek komentar

Poročila naj bodo kratka in jasna, s kratkimi komentarji, kjer je to potrebno. Poročilo izdelajte tudi, če vaja ni delovala, pri tem pa podajte možne razloge za nedelovanje.

Ocenjevanje

Po vsaki laboratorijski vaji boste dobili tri ocene, sestavljene iz simbolov ("+", "o", "-", "0"), in sicer za pripravo na vajo, poročilo, ter samo vajo. Nedelujoča vaja se oceni z "-". Enako oceno dobite, če ne prinesete priprave ali poročila za prejšnjo vajo. Priprave ni možno prinesiti naknadno, medtem ko poročilo lahko prinesete naslednjič, vendar je v tem primeru najvišja ocena "o". Odsotnost pri vaji se oceni z "0". Končna ocena laboratorijskih vaj se izračuna iz povprečja ocen vseh vaj in je izražena v točkah (max. 100 točk). Ta se potem upošteva pri končni oceni predmeta. Obvezna je prisotnost na vsaj petih vajah. **Pozitivna ocena laboratorijskih vaj je pogoj za opravljanje pisnega dela izpita.**


Osnovna logična vrata

Ime	Funkcija	Simboli IEC	Simboli MIL
AND (IN)	$f = A \cdot B$		
OR (ALI)	$f = A + B$		
NOT (NE)	$f = \bar{A}$		
NAND (NEIN)	$f = \overline{A \cdot B}$		
NOR (NEALI)	$f = \overline{A + B}$		
XOR (IZKLJUČNO ALI)	$f = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$		
NXOR (EKVIVALENCA)	$f = A \equiv B = \bar{A}\bar{B} + AB$		

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	NXOR
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

Pregled spominskih celic

Zapah SR

 

Pravilnostna tabela

C	S	R	Q	\bar{Q}
0	X	X	Q	\bar{Q}
1	0	0	Q	\bar{Q}
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1*	1*

X – poljubno, 0 ali 1

Karakteristična tabela


($Q_{(n)}$: sedanje stanje, $Q_{(n+1)}$: naslednje stanje)

$S_{(n)}$	$R_{(n)}$	$Q_{(n)}$	$Q_{(n+1)}$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1*
1	1	1	1*


Vzbujalna tabela

$Q_{(n)}$	$Q_{(n+1)}$	$S_{(n)}$	$R_{(n)}$
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

Diagram stanj

 


Simbol

 

X – poljubno, 0 ali 1

Zapah D

Shema

 

Pravilnostna tabela

C	D	Q	\bar{Q}
0	X	Q	\bar{Q}
1	0	0	1
1	1	1	0

X – poljubno, 0 ali 1

Karakteristična tabela


($Q_{(n)}$: sedanje stanje, $Q_{(n+1)}$: naslednje stanje)

$D_{(n)}$	$Q_{(n)}$	$Q_{(n+1)}$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1


Vzbujalna tabela

$Q_{(n)}$	$Q_{(n+1)}$	$D_{(n)}$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1


Diagram stanj

 

Simbol

 

Flip-flop D

 

Pravilnostna tabela

C	D	Q	\bar{Q}
X	X	Q	\bar{Q}
↓	0	0	1
↓	1	1	0

X – poljubno, 0 ali 1

Karakteristična tabela


($Q_{(n)}$: sedanje stanje, $Q_{(n+1)}$: naslednje stanje)

$D_{(n)}$	$Q_{(n)}$	$Q_{(n+1)}$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1


Vzbujalna tabela

$Q_{(n)}$	$Q_{(n+1)}$	$D_{(n)}$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Diagram stanj

 


Simbol

 

Flip-flop JK

Shema

 

Pravilnostna tabela

C	J	K	Q	\bar{Q}
X	X	X	Q	\bar{Q}
1	0	0	Q	\bar{Q}
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	\bar{Q}	Q


Karakteristična tabela
($Q_{(n)}$: sed. stanje, $Q_{(n+1)}$: nasl. stanje)

$J_{(n)}$	$K_{(n)}$	$Q_{(n)}$	$Q_{(n+1)}$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


Vzbujalna tabela

$Q_{(n)}$	$Q_{(n+1)}$	$J_{(n)}$	$K_{(n)}$
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Diagram stanj

 


Simbol

 

X – poljubno, 0 ali 1

Flip-flop T


Shema (izvedba s f-f D)

 

Pravilnostna tabela

C	T	Q	\bar{Q}
X	X	Q	\bar{Q}
\downarrow	0	Q	\bar{Q}
\downarrow	1	\bar{Q}	Q

Shema (izvedba s f-f JK)

 

X – poljubno, 0 ali 1


Karakteristična tabela
($Q_{(n)}$: sedanje stanje, $Q_{(n+1)}$: naslednje stanje)

$T_{(n)}$	$Q_{(n)}$	$Q_{(n+1)}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Vzbujalna tabela

$Q_{(n)}$	$Q_{(n+1)}$	$T_{(n)}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Diagram stanj

 

Simbol

 

Primer poročila za laboratorijsko vajo

Naloga: Funkcijo, ki ste jo dobili na listu, zapišite v popolni in minimalni disjunktivni in konjunktivni normalni obliki (PDNO, PKNO, MDNO, MKNO). Funkcijo v minimalni obliki nato na protoboardu realizirajte z logičnimi vrati NAND.

Primer funkcije, ki jo moramo realizirati z vrati NAND:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \sum 2, 3, 4, 6$$

Rešitev:*

$$f_{PDNO} = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_2 x_3 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 \bar{x}_3$$

$$f_{MDNO} = x_1 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_2$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 m_0 & m_1 & \cancel{m_2} & \cancel{m_3} & \cancel{m_4} & m_5 & \cancel{m_6} & m_7 \\
 \downarrow & \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow \\
 M_7 & M_6 & M_5 & M_4 & M_3 & M_2 & M_1 & M_0
 \end{array}$$

$$f_{PKNO} = (\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3)(\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3)(x_1 + x_2 + \bar{x}_3)(x_1 + x_2 + x_3)$$

$$f_{MKNO} = (x_1 + x_2)(\bar{x}_1 + \bar{x}_3)$$

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	1	
0	1	1	1	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	

Realizacija z NAND: funkcijo v MDNO 2× negiramo:

$$f_{MDNO} = \overline{\overline{f_{MDNO}}} = \overline{x_1 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_2} = \overline{(x_1 \bar{x}_3) \cdot (\bar{x}_1 x_2)}$$


		$x_1 x_2$			
		00	01	11	10
x_3	0		1	1	1
	1		1		

		$x_1 x_2$			
		00	01	11	10
x_3	0	0			
	1	0		0	0


* Izpolnite kot pripravo na vajo.

Simbolni načrt vezja:

(npr. s programskim orodjem Eagle)

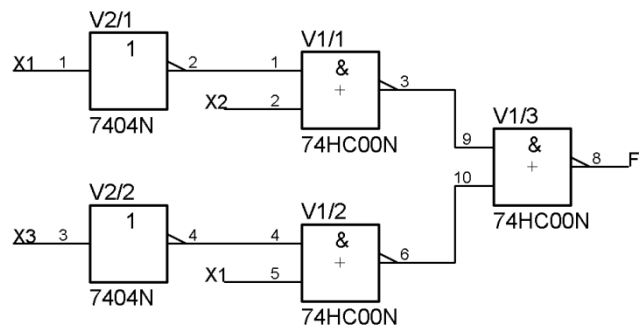**Vezalni načrt vezja:**

(npr. s programskim orodjem Eagle)

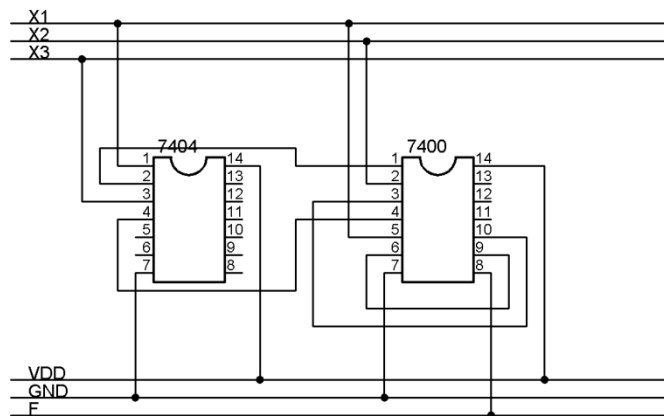**Spisek uporabljenih elementov:****1×74HC00****1×74HC04****Komentar:**

Pri vaji nismo imeli težav...

Vezje ni delovalo, ker

Za realizacijo vaje nam je zmanjkalo časa...

Ugotovili smo,

- .
- .
- .

* Izpolnite kot pripravo na vajo.

VAJA 1: Realizacija primerjalnika z logičnimi vrati

Ime in priimek:

Datum:

Sodelavec:

Skupina:

Naloga 1a: Zgradite primerjalnik dveh enobitnih števil A in B , kot zahteva naloga na listu. Vezje zgradite na protoboardu z uporabo logičnih vrat AND in NOT.

Rešitev (tabela, enačba):*

A	B	f

Simbolni načrt vezja :

Vežalni načrt vezja:

* Izpolnite kot pripravo na vajo.

Simbolni načrt vezja:*

Vežalni načrt vezja:

**Spisek
uporabljenih
elementov:**

Komentar:


* Izpolnite kot pripravo na vajo.

VAJA 2: Kombinacijska vezja: multipleksor, dekodirnik

Ime in priimek:		Datum:
Sodelavec:		Skupina:

Naloga 2a: Dvobitni primerjalnik iz *Vaje 1b* zgradite z multipleksorjem 74HC151, ki ima 3 naslovne in 8 podatkovnih vhodov. Na naslovne vhode priključite vhodne spremenljivke A_1 , A_0 in B_1 . Na voljo imate še vrata NOT.

Rešitev:*

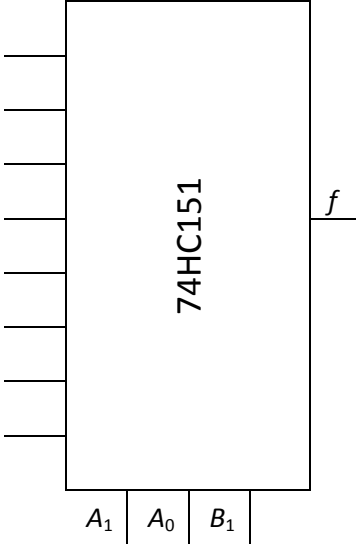


Vežalni načrt primerjalnika z multipleksorjem 74HC151:

* Izpolnite kot pripravo na vajo.

Naloga 2b: Z logičnim vezjem 74HC139 zgradite dekodirnik 2-4, ki ima dva naslovna vhoda A_1 in A_0 in vhod enable, ter štiri izhode f . Delovanje dekodirnika prikazuje tabela:


E	A_1	A_0	f_3	f_2	f_1	f_0
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1

Vežalni načrt dekodirnika 2-4:

 

Naloga 2c: Z dvema dekodirnikoma 2-4 (74HC139) zgradite dekodirnik 3-8. Na voljo imate še vrata NOT. Dekodirnik naj ima tri naslovne vhode A_2 , A_1 , A_0 in vhod enable, ter osem izhodov f_i . Tabela delovanja je podobna tabeli za dekodirnik 2-4.

Simbolni načrt dekodirnika 3-8:*

 

* Izpolnite kot pripravo na vajo.


Vežalni načrt dekodirnika 3-8:

<p>Spisek uporabljenih elementov:</p>	<p>Komentar:</p>
--	-------------------------

VAJA 3: Simulacija delovanja kombinacijskih vezij s programskim orodjem P-SPICE

Ime in priimek:		Datum:
Sodelavec:		Skupina:


Naloga 3a: Delovanje dvobitnega primerjalnika iz *Vaje 1, Naloge 1b* simulirajte v programskem okolju P-SPICE. Skicirajte časovne diagrame vhodnih in izhodne funkcije.

 

Naloga 3b: Določite zakasnitev Δt na vratih NAND oz. NOR.

$\Delta t_{\text{NAND/NOR}}$: _____

 Naloga 3c: Simulirajte delovanje multipleksorja iz *Vaje 2, Naloge 2a* in narišite časovni diagram vhodnih in izhodne funkcije.



Naloga 3d. Funkcijo, podano na listu, zapišite v minimalni disjunktivni oz. konjunktivni obliki (AND-OR oz. OR-AND). Simulirajte delovanje vezja in ugotovite pri kateri spremembi vhodnih spremenljivk se v vezju pojavi statični hazard.

Funkcija:


Rešitev:*

		x_1x_2			
		00	01	11	10
x_3	0				
	1				

Simbolni načrt:*

* Izpolnite kot pripravo na vajo.

Časovni diagram vezja s hazardom:

 

Hazard se pojavi pri naslednji spremembi vhodnih spremenljivk: _____

Naloga 3e: Vezje iz *Naloga 3d* dopolnite tako, da boste hazard odpravili.

Simbolni načrt vezja brez hazarda:*

* Izpolnite kot pripravo na vajo.

VAJA 4: Opis digitalnih vezij z jezikom VHDL

Ime in priimek:		Datum:
Sodelavec:		Skupina:

Naloga 4a: S strojno opisnim jezikom VHDL zapišite delovanje enobitnega primerjalnika iz *Vaje 1, Naloge 1a*.

VHDL koda enobitnega primerjalnika:*

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity primerjalnik1a is
  Port (A: in STD_LOGIC;
        B: in STD_LOGIC;
        f: out STD_LOGIC);
end primerjalnik1a;

architecture Behavioral of primerjalnik1a is

begin

end Behavioral;
```

Naloga 4b: S strojno opisnim jezikom VHDL zapišite delovanje dvobitnega primerjalnika iz *Vaje 1, Naloge 1b*. Izhajajte iz zapisa MDNO, posamezne produkte v funkciji pa zapišite kot nove spremenljivke (npr. $S_1 = A_0A_1B_1$).

VHDL koda dvobitnega primerjalnika:*

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity primerjalnik1b is
  Port (A: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        B: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        f: out STD_LOGIC);
end primerjalnik1b;

architecture Behavioral of primerjalnik1b is
```

* Izpolnite kot pripravo na vajo.

```
begin
```

```
end Behavioral;
```

Naloga 4c: S strojno opisnim jezikom VHDL zapišite delovanje multipleksorja iz *Vaje 2, Naloga 2a* (uporabite stavke *when...else*).

VHDL koda multipleksorja:*

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity mux is
  Port (A: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        B: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        f: out STD_LOGIC);
end mux;

architecture Behavioral of mux is

begin

end Behavioral
```

* Izpolnite kot pripravo na vajo.

Naloga 4d: S strojno opisnim jezikom VHDL zapišite delovanje dekodirnika 2-4 iz *Vaje 2, Naloga 2b* (uporabite stavke *with... select... when*).

VHDL koda dekodirnika:*

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity dekodirnik is
  Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        Enable : in STD_LOGIC;
        Y : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end dekodirnik;

architecture Behavioral of dekodirnik is

begin

end Behavioral;
```

* Izpolnite kot pripravo na vajo.

Pomoč pri pripravi na 4. laboratorijsko vajo (VHDL)

- Definicija vmesnika (stavek *entity*):

```
entity ime_vezja is
  port (definicija vhodov/izhodov);
end ime_vezja;
```

- Definicija vhodov/izhodov (stavek *port*):

```
port ( A,B,C,... : in STD_LOGIC;
      d,e,f,... : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);      -- štiribitni vektorji d, e,f
      f1,f2,f3,... : out STD_LOGIC);
```

- Definicija opisa vezja (stavek *architecture*):

```
architecture opis of ime_vezja is
:
definicije spremenljivk; -- tu določimo vse spremenljivke, ki nastopajo v opisu vezja in niso
:                          --določene v stavku port
Begin                      -- stavku architecture (za definicijo spremenljivk) vedno sledi stavek
                          --begin
:
stavki;                   -- vse stavke/ukaze pišemo znotraj stavka begin
:
end opis;
```

- Definicija spremenljivk (stavek *signal*):

```
-Enobitne spremenljivke:          -- vedno znotraj stavka architecture, pred stavkom begin
signal A,B,x, y, z: std_logic;
```

```
-Večbitne spremenljivke/vektorji:
signal w, q, r : std_logic_vector (3 downto 0); -- štiribitni vektorji w, q, r
```

- Prirejanje vrednosti spremenljivkam:

```
-Enobitne spremenljivke:
A<='1';          -- spremenljivki A se priredi vrednost 1
```

```
A='1';          -- vrednost spremenljivke A se primerja z '1'. Rezultat je true/false.
```

Primer:

```
f<='1' when A='1' else -- spremenljivka f zavzame vrednost 1, če je spremenljivka A enaka 1,
'0';                 -- sicer je f =0.
```

```
-Večbitne spremenljivke/vektorji:
```

Primer:

```
B<="1011";      -- vektorju B se priredi vrednost 1011
```

```
B(3)<='0';      -- bitu z indeksom 3 vektorja B ( $B=B_3B_2B_1B_0$ ) se priredi vrednost 0,  $B=0011$ 
```

```
B<=B+1;        -- B se poveča za vrednost 1,  $B=4_{(10)}=0100_{(2)}$ 
```

- Združevanje signalov (operator "&")

Primer:
 A<='1';
 B<='0';
 C<="110";
 f<=A&B&C; -- vektorju f se priredi vrednost f=10110

- Stavek *when...else*:


```
ime_spremenljivke<=vrednost1 when izraz1 else
vrednost2 when izraz2 else
...
vrednost n;                   -- na koncu stavka je podpičje
```

- Stavek *with...select...when*:


```
with ime_izbirnega_signala select
ime_spremenljivke <=vrednost 1 when izbor 1, -- na koncu vsakega izbora je vejica
vrednost 2 when izbor 2,
...
vrednost n when others;   -- na koncu stavka je podpičje
```

- Stavek *process*: -- opis vezja (*architecture*) lahko vsebuje več stavkov *process*

process (spisek spremenljivk, ki nastopijo znotraj tega stavka)
begin --stavek *process* ima svoja stavka *begin* in *end*
 :
 sekvenčni stavki; --stavek *process* se uporablja za zapis sekvenčnih/zaporednih ukazov
 :
end process;

- Stavek *if...then...else*: --stavek *if* je sekvenčni stavek in se vedno uporablja znotraj stavka *process*

```
if izraz 1 then
stavki;
elsif izraz 2 then
stavki;
:
else izraz n;
end if;                   --stavek if ima svoj stavek end
```

- Proženje na naraščajoči del CLK pulza (prednja fronta):


```
if (clk'event and clk='1') then
stavki;
end if;
```

VHDL ne loči med spremenljivkami zapisanimi z veliko in malo začetnico (A=a). Vsak prireditveni stavek (npr. f<= a and b) se mora zaključiti s podpičjem. Podpičje je tudi za vsakim stavkom *end*.

VAJA 5: Sekvenčna vezja: sinhronski števec

Ime in priimek:

Datum:

Sodelavec:

Skupina:

Naloga 5a: Zgradite sinhronski števec, ki šteje gor/dol tako, kot določajo navodila na listu. Narišite diagram prehajanja stanj, zapišite tabelo prehajanja stanj in vzbujalno tabelo ter podajte simbolni načrt vezja. Vezje nato realizirajte na protoboardu.

Modul štetja: _____

Smer štetja: _____

Komb. del: _____

Spom. del: _____

Diagram prehajanja stanj:*

Tabela stanj in kodirana tabela stanj:*

* Izpolnite kot pripravo na vajo.

Vzbujalna tabela:*

Simbolni načrt vezja:*



* Izpolnite kot pripravo na vajo.

Vežalni načrt vezja:

Naloga 5b: Z vezjem SN74LS390 zgradite desetiški sinhronski števec (števec, ki šteje od 0 do 9).

Vežalni načrt desetiškega števca z SN74LS390:

 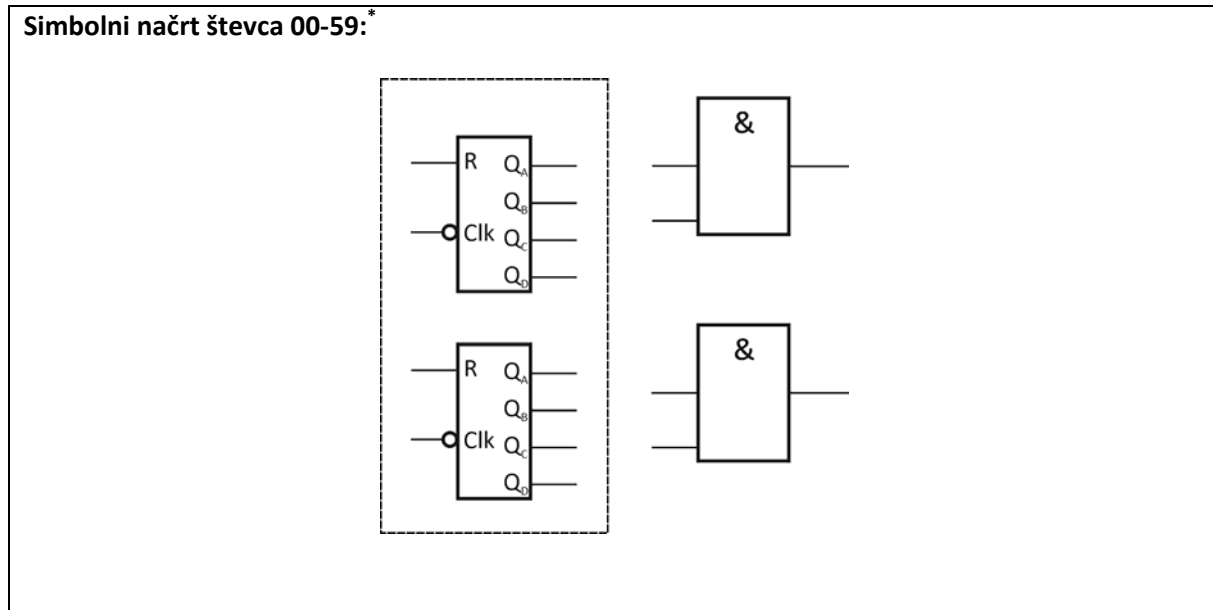Naloga 5c: Števec iz *Naloga 5b* dopolnite tako, da bo štel od 00 do 59. Uporabite vezje SN74LS390 in logična vrata AND.



* Izpolnite kot pripravo na vajo.

**Spisek
uporabljenih
elementov:**


Komentar:

Pomoč pri pripravi na 5. laboratorijsko vajo

Naloga: Zgradite sinhronski števec, ki šteje navzgor in navzdol po modulu 3. Smer štetja naj določa vhodna spremenljivka x ($x = 0$, štetje navzgor; $x = 1$, štetje navzdol). Spominski del vezja realizirajte s celicami JK, kombinacijskega pa z minimalnim številom logičnih vrat.

Opomba: Nekateri morate zgraditi števec, ki šteje le navzgor. V tem primeru ne boste potrebovali vhodne spremenljivke x .

 Rešitev: Modul štetja pove, koliko stanj ima vezje, v našem primeru torej 3 stanja. Števec naj šteje navzgor ...0, 1, 2, 0, 1... (ko bo $x = 0$) in navzdol ...2, 1, 0, 2, 1... (ko bo $x = 1$). Iz teh podatkov lahko narišemo *diagram stanj*:



Iz diagrama stanj zapišemo *tabelo stanj*. Nato stanja zakodiramo (če ni določeno, uporabimo kar naravno binarno kodo). Za kodiranje štirih stanj zadoščata dve spremenljivki stanj (Q_1 in Q_2), kar pomeni, da bomo za realizacijo vezja potrebovali dve spominski celici JK.

Tabela stanj

Sedanje stanje	Naslednje stanje	
	$x = 0$	$x = 1$
S_0	S_1	S_2
S_1	S_2	S_0
S_2	S_0	S_1

Kodirana tabela stanj

Stanje	Q_1	Q_2
S_0	0	0
S_1	0	1
S_2	1	0

S pomočjo tabele stanj in kodirane tabele stanj zapišemo *vzbujalno tabelo* ($Q_{i(n)}$ -sedanje stanje, $Q_{i(n+1)}$ – naslednje stanje, X – poljubna vrednost, lahko 0 ali 1):

Vzbujalna tabela


x	$Q_{1(n)}$	$Q_{2(n)}$	$Q_{1(n+1)}$	$Q_{2(n+1)}$	J_1	K_1	J_2	K_2
0	0	0	0	1	0	X	1	X
0	0	1	1	0	1	X	X	1
0	1	0	0	0	X	1	0	X
0	1	1	X	X	X	X	X	X
1	0	0	1	0	1	X	0	X
1	0	1	0	0	0	X	X	1
1	1	0	0	1	X	1	1	X
1	1	1	X	X	X	X	X	X

Stolpce za J_1 , K_1 in J_2 , K_2 dobimo s pomočjo vzbujalne tabele za celico JK (glej "Pregled spominskih celic"). Na primer, J_1 in K_1 v drugi vrstici vzbujalne tabele dobimo tako, da pogledamo kakšna morata biti J in K , da se bo spremenljivka stanj Q_1 spremenila iz $Q_{1(n)}$ v $Q_{1(n+1)}$, torej iz 0 v 1. Iz tabele za celico JK razberemo, da bomo želeno spremembo dobili, ko bosta: $J_1 = 1$ in $K_1 = X$.

$Q_{(n)}$	$Q_{(n+1)}$	$J_{(n)}$	$K_{(n)}$
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Sedaj je potrebno zgraditi še vezje (glej Sliko 1). *Spominski del vezja* bo sestavljen iz dveh spominskih celic JK. Da dobimo zahtevane spremembe spremenljivk stanj na izhodu celic, $Q_{(n)} \rightarrow Q_{(n+1)}$, potrebujemo še ustrezno *vhodno kombinacijsko vezje*, ki bo na vhode spominskih celic (J_1 , K_1 , J_2 , K_2)

pripeljalo ustrezne signale, tako kot to določa vzbujačna tabela. Na primer, če pogledamo peto vrstico vzbujačne tabele vidimo, da bomo pri $x = 1$, ob CLK pulzu, prešli iz stanja S_0 ($Q_{1(n)} Q_{2(n)} = 00$) v stanje S_2 ($Q_{1(n+1)} Q_{2(n+1)} = 10$). Ta sprememba stanja pa se bo zgodila le, če bodo vhodi v spominske celice (oz. izhodi iz kombinacijskega vezja) $J_1 = 1$, $K_1 = X$, $J_2 = 0$ in $K_2 = X$. Vhodi v kombinacijsko vezje bodo torej x , Q_{1n} , Q_{2n} , izhodi iz kombinacijskega vezja pa J_1, K_1, J_2, K_2 .

 

Slika1. Shema sekvenčnega vezja.

Naloga zahteva, da kombinacijsko vezje realiziramo z minimalnim številom logičnih vrat. Z uporabo K-diagramov dobimo minimalni zapis funkcij J_1, K_1, J_2 in K_2 , ki jih nato realiziramo z logičnimi vrati. Izhod sekvenčnega vezja je v našem primeru kar izhod iz celic JK (Q_1, Q_2), v splošnem pa ima sekvenčno vezje lahko še izhodno kombinacijsko vezje.

J_1 :

		$xQ_{1(n)}$			
		00	01	11	10
$Q_{2(n)}$	0	0	X	X	1
	1	1	X	X	0

K_1 :

		$xQ_{1(n)}$			
		00	01	11	10
$Q_{2(n)}$	0	X	1	1	X
	1	X	X	X	X

J_2 :

		$xQ_{1(n)}$			
		00	01	11	10
$Q_{2(n)}$	0	1	0	1	0
	1	X	X	X	X

K_2 :

		$xQ_{1(n)}$			
		00	01	11	10
$Q_{2(n)}$	0	X	X	X	X
	1	1	X	X	1


$$J_1(x, Q_{1(n)}, Q_{2(n)}) = x\bar{Q}_{2(n)} + \bar{x}Q_{2(n)} = x \oplus Q_{2(n)}$$

$$K_1(x, Q_{1(n)}, Q_{2(n)}) = 1$$

$$J_2(x, Q_{1(n)}, Q_{2(n)}) = xQ_{1(n)} + \bar{x}\bar{Q}_{1(n)} = x \equiv Q_{1(n)}$$

$$K_2(x, Q_{1(n)}, Q_{2(n)}) = 1$$

Vezje:

 

VAJA 6: Realizacija sinhronskih sekvenčnih vezij s programirljivim vezjem FPGA

Ime in priimek:		Datum:
Sodelavec:		Skupina:

Naloga 6a: S strojno opisnim jezikom VHDL zapišite delovanje sinhronskega števec, kot določajo navodila na listu (uporabite stavka *process* in *if...then*). Glej tudi *Pomoč pri pripravi na 4. laboratorijsko vajo (VHDL)*.

VHDL koda števec:*

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity stevec is
  Port (clk : in STD_LOGIC;
        q : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));
end stevec;

architecture Behavioral of stevec is

begin
  process ( )
    begin

end process;

end Behavioral;
```

* Izpolnite kot pripravo na vajo.

Naloga 6b: Zapišite VHDL kodo za vezje, ki bo frekvenco ure na plošči Xilinx zmanjšalo iz 50 MHz na 1 Hz (*Namig: delilnik frekvence lahko naredimo s števcem*).

VHDL koda za delilnik frekvence ure:*

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity delilnik is
    Port (clk_in : in STD_LOGIC; -- CLK 50 MHz iz plošče Xilinx
          clk : out STD_LOGIC; -- CLK 1 Hz
    );
end delilnik;

architecture Behavioral of delilnik is

begin
    process (clk_in)
    begin

end process;

end Behavioral;
```

* Izpolnite kot pripravo na vajo.

Naloga 6c: Zgradite sinhronsko sekvenčno vezje v Mooreovi obliki, ki bo vklapljalno smernike (LED) pri avtomobilu. Pri tem naj vhodni spremenljivki L in D določata, kateri od obeh smernikov bo utripal (utripanje je potrebno zagotoviti s samim vezjem). Vhodna spremenljivka E , ki ima največjo težo, naj omogoči vklop varnostnih smernikov, ko bosta utripala oba smernika hkrati. Narišite diagram in tabelo stanj, vezje pa realizirajte z uporabo programirljivega vezja FPGA.

Diagram stanj (le osnovni prehodi):*

Tabela stanj:*

Sed. stanje	Naslednje stanje								Izhodi	
	LDE	LDE	LDE	LDE	LDE	LDE	LDE	LDE	Leva	Desna
	000	001	010	011	100	101	110	111		
S_0										
S_1										
S_2										
S_3										

* Izpolnite kot pripravo na vajo.

Naloga 6d: Zgradite vezje za krmiljenje vrtenja koračnega motorčka. Pri tem naj vhodna spremenljivka S določa smer vrtenja. Narišite diagram in tabelo stanj, vezje pa realizirajte z uporabo programirljivega vezja FPGA.

Diagram stanj:*

Tabela stanj:*

Sed. stanje	Nasl. stanje		Izhodi			
	$S = 0$	$S = 1$	A	B	C	D

* Izpolnite kot pripravo na vajo.